

Laboratórna úloha číslo 5


Daniel Haluška

GitHub:

Link repozitára: <https://github.com/DaNNym99/Digital-electronics-1>

1. Zapojenie Nexis 7 a Tabuľka počítaných hodnôt:

1.1. Board

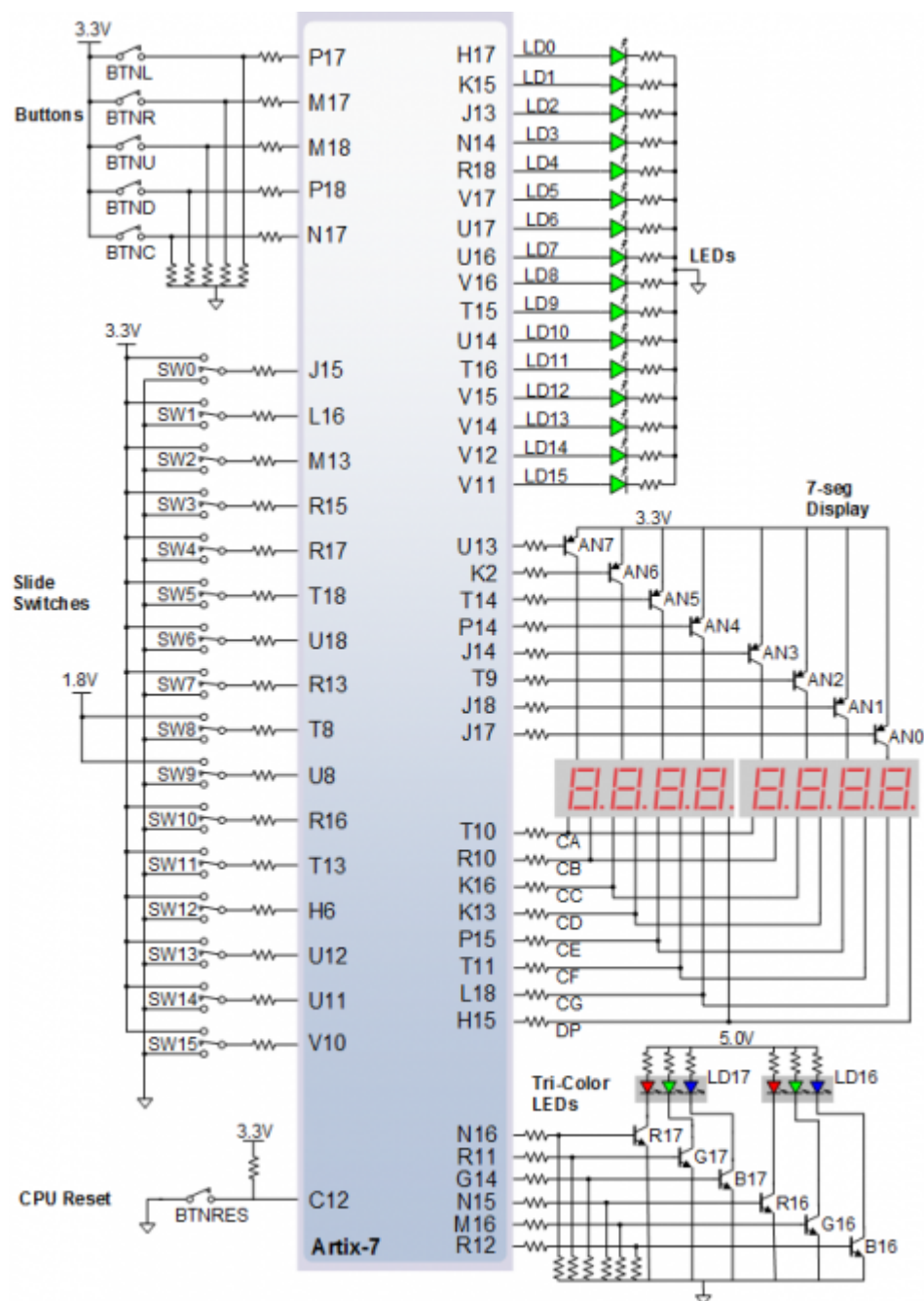

1.2. Mapovanie 7-segment

Ozacenie	Port (Entity)	Funkcia
J15	SW	L=0V, H=3,3V
P17	RESET	L=0V, H=3,3V
T10	CA	A
R10	CB	B
K16	CC	C
K13	CD	D
P15	CE	E
T11	CF	F
L18	CG	G
J17	AN[0]	KAT 1
J18	AN[1]	KAT 2
T9	AN[2]	KAT 3
J14	AN[3]	KAT 4
P14	AN[4]	KAT 5
T14	AN[5]	KAT 6
K2	AN[6]	KAT 7
U13	AN[7]	KAT 8
H17 - V11	LED[0-15]	LED 1-16

1.3. Tabuľka prepočítaných hodnôt

Time interval	Number of clk periods	Number of clk periods in hex	Number of clk periods in binary
2 ms	200 000	x"3_0d40"	b"0011_0000_1101_0100_0000"
4 ms	400 000	x"6_1a80"	b"0110_0001_1010_1000_0000"
10 ms	1 000 000	x"f_4240"	b"1111_0100_0010_0100_0000"
250 ms	25 000 000	x"17d_7840"	b"0001_0111_1101_0111_1000_0100_0000"
500 ms	50 000 000	x"2fa_f080"	b"0010_1111_1010_1111_0000_1000_0000"
1 sec	100 000 000	x"5f5_e100"	b"0101_1111_0101_1110_0001_0000_0000"

2. Obojsmerný čítač

2.1. Proces p_cnt_up_down

```

p_cnt_up_down : process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then

        if (reset = '1') then          -- Synchronous reset
            s_cnt_local <= (others => '0'); -- Clear all bits

        elsif (en_i = '1') then        -- Test if counter is enabled

            -- TEST COUNTER DIRECTION HERE
            if (cnt_up_i = '1') then
                s_cnt_local <= s_cnt_local + 1;
            elsif (cnt_up_i = '0') then
                s_cnt_local <= s_cnt_local - 1;
            end if;
        end if;
    end if;
end process p_cnt_up_down;

```

2.2. Proces p_reset_gen p_stimulus

```

p_reset_gen : process
begin
    s_reset <= '0';
    wait for 12 ns;

    -- Reset activated
    s_reset <= '1';
    wait for 74 ns;

    s_reset <= '0';
    wait;
end process p_reset_gen;

p_stimulus : process
begin
    report "Stimulus process started" severity note;

    -- Enable counting
    s_en      <= '1';

    -- Change counter direction
    s_cnt_up <= '1';
    wait for 400 ns;
    s_cnt_up <= '0';
    wait for 340 ns;

    -- Disable counting
    s_en      <= '0';


```

```

report "Stimulus process finished" severity note;
wait;
end process p_stimulus;

```

2.3. Vystup simulácie

 

- Pri umiestnení kurzora dôjde k pretečeniu čísla počítadla odznova

3. Top level

3.1. Súbor top.vhl pre 4-bit

```

-----
-- Instance (copy) of clock_enable entity
clk_en0 : entity work.clock_enable
generic map(
    g_MAX => 100000000
)
port map(
    --- WRITE YOUR CODE HERE
    clk  => CLK100MHZ,
    reset => BTNC,
    ce_o  => s_en
);

-----
-- Instance (copy) of cnt_up_down entity
bin_cnt0 : entity work.cnt_up_down
generic map(
    --- WRITE YOUR CODE HERE

```

```

        g_CNT_WIDTH => 4
    )
    port map(
        --- WRITE YOUR CODE HERE
        clk    => CLK100MHZ,
        reset  => BTNC,
        en_i   => s_en,
        cnt_up_i => SW,
        cnt_o  => s_cnt
    );

-----

-- Instance (copy) of hex_7seg entity
hex2seg : entity work.hex_7seg
    port map(
        hex_i    => s_cnt,
        seg_o(6) => CA,
        seg_o(5) => CB,
        seg_o(4) => CC,
        seg_o(3) => CD,
        seg_o(2) => CE,
        seg_o(1) => CF,
        seg_o(0) => CG
    );

-- Connect one common anode to 3.3V
AN <= b"1111_1110";

```

3.2. Rozšírenie pre 16-bit

```

clk_en1 : entity work.clock_enable
    generic map(
        --- WRITE YOUR CODE HERE
        g_MAX => 1000000
    )
    port map(
        --- WRITE YOUR CODE HERE
        clk    => CLK100MHZ,
        reset  => BTNC,
        ce_o   => s_en_16
    );

bin_cnt1 : entity work.cnt_up_down
    generic map(
        --- WRITE YOUR CODE HERE
        g_CNT_WIDTH => 16
    )
    port map(
        --- WRITE YOUR CODE HERE
        clk    => CLK100MHZ,
        reset  => BTNC,

```

```

    en_i => s_en_16,
    cnt_up_i => SW,
    cnt_o => s_cnt_16
);
-- Display input value on LEDs
LED(16-1 downto 0) <= s_cnt_16;

```

3.3. Schema 4-bit + 16-bit čítača

